

$$2. f = \pi (3, 4, 5, 6, 7, 11)$$

$$= \sum (0, 1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15)$$

$$f = \overline{m_0 + m_1 + m_2 + m_8 + m_9 + m_{10} + m_{12} + m_{13} + m_{14} + m_{15}}$$

$$f = \overline{m_0} \cdot \overline{m_1} \cdot \overline{m_2} \cdot \overline{m_8} \cdot \overline{m_9} \cdot \overline{m_{10}} \cdot \overline{m_{12}} \cdot \overline{m_{13}} \cdot \overline{m_{14}} \cdot \overline{m_{15}}$$

truth table:

| inputs |   |   |   | outputs |
|--------|---|---|---|---------|
| w      | x | y | z | f       |
| 0      | 0 | 0 | 0 | 1       |
| 0      | 0 | 0 | 1 | 1       |
| 0      | 0 | 1 | 0 | 1       |
| 0      | 0 | 1 | 1 | 0       |
| 0      | 1 | 0 | 0 | 0       |
| 0      | 1 | 0 | 1 | 0       |
| 0      | 1 | 1 | 0 | 0       |
| 0      | 1 | 1 | 1 | 0       |
| 1      | 0 | 0 | 0 | 1       |
| 1      | 0 | 0 | 1 | 1       |
| 1      | 0 | 1 | 0 | 1       |
| 1      | 0 | 1 | 1 | 0       |
| 1      | 1 | 0 | 0 | 1       |
| 1      | 1 | 0 | 1 | 1       |
| 1      | 1 | 1 | 0 | 1       |
| 1      | 1 | 1 | 1 | 1       |

## Circuit Diagram

